

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

Le Petit Art


### KOMPATIBLE UNTERPUTZEINSÄTZE DER FIRMA JUNG\*

| ARTIKEL-NR.    | BEZEICHNUNG                       | SPEZIFIKATION                    | HINWEIS                      |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 501 U / 501 EU | Wippschalter (Ausschalter)        | 1-polig, Ein/Aus                 | -                            |
| 501-20 U       | Wippschalter (Ausschalter)        | 1-polig, 20 AX                   | -                            |
| 501-20 KOU     | Wipp-Kontrollschalter             | 1-polig, Kontrolllicht           | Kontrolllicht nicht sichtbar |
| 502 U / 502 EU | Wippschalter                      | 2-polig                          | -                            |
| 502 KOU        | Wipp-Kontrollschalter             | 2-polig, Kontrolllicht           | Kontrolllicht nicht sichtbar |
| 502-20 KOU     | Wipp-Kontrollschalter             | 2-polig, 20 AX                   | Kontrolllicht nicht sichtbar |
| 503 U          | Wippschalter                      | 3-polig                          | -                            |
| 503 KOU        | Wipp-Kontrollschalter             | 3-polig, Kontrolllicht           | Kontrolllicht nicht sichtbar |
| 506 U / 506 EU | Wechselschalter                   | Universal Aus-/Wechselschalter   | -                            |
| 506-20 U       | Wechselschalter                   | 20 AX                            | -                            |
| 506 KOU        | Wechselschalter mit Kontrolllicht | Universal Aus-/Wechselschalter   | Kontrolllicht nicht sichtbar |
| 506-20 KOU     | Wechselschalter mit Kontrolllicht | 20 AX                            | Kontrolllicht nicht sichtbar |
| 507 U / 507 EU | Kreuzschalter                     | Kreuzschaltung                   | -                            |
| 507-20 U       | Kreuzschalter                     | 20 AX                            | -                            |
| 531 U / 531 EU | Taster                            | 1-poliger Schließer              | -                            |
| 532 U          | Taster                            | 2-poliger Schließer              | -                            |
| 533 U / 533 EU | Wechseltaster                     | 1-polig mit N-Klemme             | -                            |
| 533-2 U        | Wechseltaster                     | 2-polig                          | -                            |
| 534 U / 534 EU | Taster mit Meldekontakten         | Für Kontroll-/Orientierungslicht | Licht nicht sichtbar         |

#### HINWEISE

- Die Kompatibilität bezieht sich auf den mechanischen Sitz der Schalterfronten. Bei Unterputzeinsätzen mit integriertem Kontroll-, Melde- oder Orientierungslicht bleibt die Schaltfunktion erhalten. Die Leuchte ist bei geschlossenen mooc-Wippen jedoch nicht sichtbar.


## ERKLÄRUNG DER UNTERPUTZEINSÄTZE

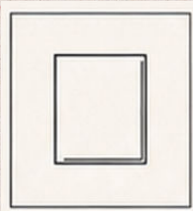
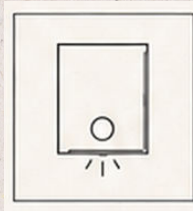
### WIPPSCHALTER

Schaltet eine Leuchte oder einen Stromkreis von einer Stelle ein und aus.


Typische Anwendung:  
Abstellraum, Gäste-WC, Keller


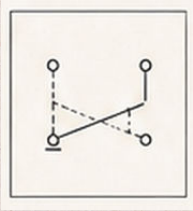
### SCHALTER MIT ORIENTIERUNGSLICHT

Eine kleine Leuchte leuchtet dauerhaft oder bei Dunkelheit, damit der Schalter leichter gefunden werden kann.


Typische Anwendung:  
Flur, Schlafzimmer, Hotelzimmer


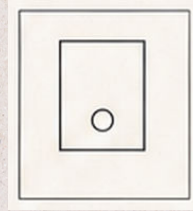
### WECHSELSCHALTER

Schaltet eine Leuchte von zwei verschiedenen Stellen.


Typische Anwendung:  
Schlafzimmer, Flur, Treppe  
(Anfang und Ende)


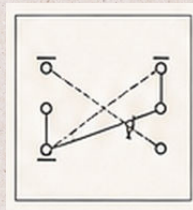
### TASTER

Der Taster federt nach dem Drücken sofort wieder zurück. Er gibt nur einen kurzen Impuls.


Typische Anwendung:  
Treppenhautomat, Klingel, Smart Home


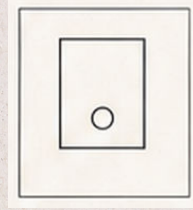
### KREUZSCHALTER

Erweitert eine Wechselschaltung, sodass eine Leuchte von drei oder mehr Stellen geschaltet werden kann.


Typische Anwendung:  
Langer Flur, Treppenhaus


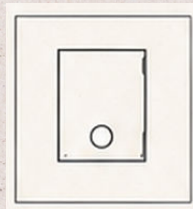
### WECHSELTASTER

Wie ein normaler Taster, besitzt aber einen anderen elektrischen Kontakt. Für spezielle Steuerungen oder Relais-Schaltungen einsetzbar.


Funktion für den Nutzer:  
wie ein Taster.


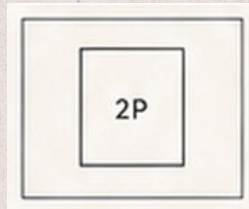
### KONTROLLSCHALTER

Wie ein normaler Schalter, zusätzlich mit einer Kontrollleuchte in der Wippe.


Zeigt z. B. an, ob das Licht eingeschaltet ist oder der Schalter im Dunkeln auffindbar ist.


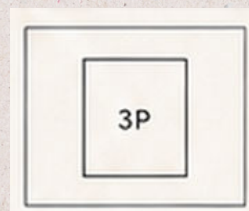
### 2-POLIGER SCHALTER

Trennt gleichzeitig Phase und Neutralleiter.

Typische Anwendung:  
Badezimmer, Außenbereich, Geräte mit besonderen Sicherheitsanforderungen



### 3-POLIGER SCHALTER

Schaltet drei Leiter gleichzeitig.

Typische Anwendung:  
Spezielle elektrische Verbraucher, gewerbliche Anwendungen

\* Die Nennung der Firma JUNG und ihrer Artikelbezeichnungen dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Kompatibilität. mooc steht in keiner wirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen oder sonstigen geschäftlichen Verbindung zur Albrecht Jung GmbH & Co. KG. JUNG ist eine eingetragene Marke des jeweiligen Rechteinhabers.

## SERVICE



### DOWNLOADBEREICH

Weitere Informationen und Daten im Downloadbereich der Homepage verfügbar.